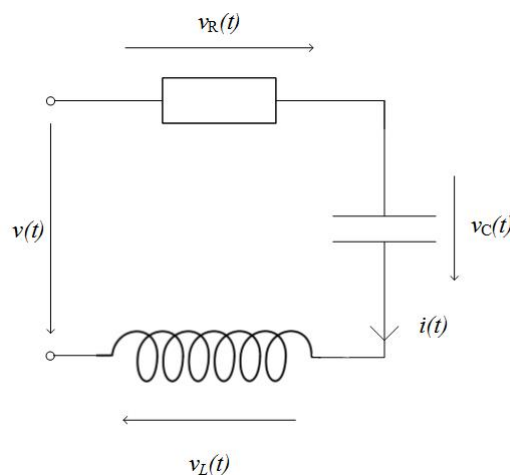


Matlab Übung Blatt II - Simulation

Prof. Dr. Moritz Diehl, Jochem De Schutter

Auf diesem Blatt soll der elektrische RLC-Kreis aus dem Skript (S. 34f) auf zwei Arten simuliert werden: Zunächst mit der bereits bekannten `nlsim()`-Funktion, dann mit der Matlab Control System Toolbox. Das Modell ist wie folgt gegeben:



$$x(t) = \begin{bmatrix} v_C(t) \\ i(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = v(t), \quad y(t) = v_C(t), \quad \dot{x} = f(x, u)$$
$$f(x, u) = \begin{bmatrix} i(t)/C \\ \frac{1}{L}(v(t) - Ri(t) - v_C(t)) \end{bmatrix} \quad \text{mit } x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Dabei ist $R = 25 \Omega$, $C = 50 \mu\text{F}$ und $L = 200 \text{ mH}$.

1. Simulieren mit `nlsim()`

- (a) Simulieren sie das System über einen Zeitraum von 500 ms. Dabei ist $u(t) = 1 \text{ V}$. Nutzen Sie hierfür die Funktion `nlsim()`, die bereits von Übungsblatt 3 bekannt ist. `nlsim()` ist nicht von Matlab gegeben und kann auf der Kursseite heruntergeladen werden (bei Übungsblatt 3). `nlsim()` benötigt außerdem die Funktion `rk()`, die am selben Ort zu finden ist. Dort ist auch ein Beispiel zur Benutzung gegeben. Verwenden Sie Zeitschritte von $\Delta t = 0,5 \text{ ms}$. Erstellen Sie einen Plot der Trajektorien von $u(t)$ und $y(t)$.

Hinweis: Erstellen Sie zunächst die beiden Funktionen $f(x, u)$ und $y(x, u)$. Erstellen Sie dann ein Skript, in dem Sie x_0 , Δt und u definieren und anschließend `nlsim()` aufrufen.

- (b) Wiederholen Sie die Simulation mit einem Rechtecksignal als Input. Dieses soll zwischen 0 und 1 V wechseln mit der Kreisfrequenz $\omega = 10\pi \text{ s}^{-1}$.

Hinweis: Generieren Sie Rechtecksignal mithilfe eines Sinussignals und dem Befehl `sign()`.

2. Simulieren mit der Control System Toolbox

Die Matlab Control System Toolbox stellt Funktionen zum Entwurf sowie zur Analyse linearer Steuerungs- und Regelungssysteme zur Verfügung. Wir wollen uns hier ein paar dieser Funktionen ansehen.

- (a) Erstellen Sie unser Modell als *LTI model*. Überlegen Sie sich dafür zunächst, wie die Systemmatrizen A, B, C und D aussehen.

Hinweis: `ss()`

- (b) Simulieren Sie das System mit dem konstanten Kontrollinput aus Aufgabe 1(a).

Hinweis: `lsim()`

- (c) Die soeben durchgeführte Simulation war eine Analyse der *step response*. Hierfür stellt die Control System Toolbox auch den Befehl `step()` zur Verfügung. Wiederholen Sie die Simulation unter Verwendung von diesem.

- (d) Führen Sie eine Simulation durch, bei der das Rechtecksignal aus Aufgabe 1(b) als Inputsignal verwendet wird.